

ثانوية: الشهيد بركاتي رابح
السنة الدراسية: 2021/2020
اختبار الدورة الأولى في التكنولوجيا

التمرين الأول :

اربط بين الإجابات الصحيحة صحح الخطأ ان وجد.

أحادية الطور للمنازل	لقياس الاستطاعة نستعمل
يستعمل في المآخذ	من اجل ائارة السلام نستعمل
المقاومات و التوتر	السلك ذو مقطع $2.5mm^2$
جهاز واط متر	اللون البني يستعمل
انارة ذهاب و إياب	يستطيع جهاز متعدد القياس
في سلك الطور	لرفع التوتر نستعمل
نستعمل محول خافض	تقدم شركة سونالغاز تغذية
تستعمل في الورشات	التغذية ثلاثية الطور

التمرين الثاني :

من اجل تفادى الأخطاء في التركيبات الكهربائية نستعمل مجموعة من المخططات تتمثل في :-


.....-.....-.....

.....-

■ اشرح اثنين منها : 1/.....

2/.....

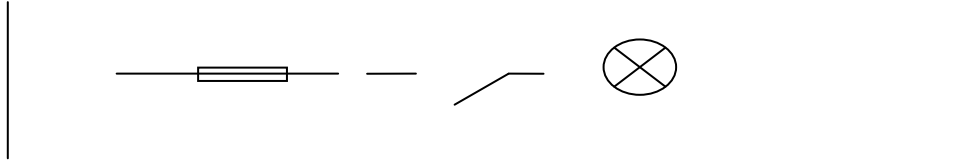■ من اجل ائارة مطبخ اكمل المخطط مع توضيح نوع الانارة



إذا كان المصباح يحمل المقادير الآتية : $100W$ $220V$ احسب الطاقة خلال

3 ساعات من اجل مصباح واحد ثم من اجل 6 مصابيح الخاصة بقسمك

.....

.....

الاسم : واللقب : بالتوفيق استعن بالله ولا تعجزن الاضافة من